

# “Laboratório de Arquitetura e Organização de Computadores I – Introdução ao Quartus II”

Prof. Dr. Emerson Carlos Pedrino  
DC/UFSCar  
São Carlos





# Introdução ao Quartus II

- Objetivo: Desenvolvimento de um decodificador para display de 7 segmentos utilizando a técnica de descrição de projeto por diagrama esquemático.



# Desenvolvimento do Projeto

- Iniciar o Quartus II
- File->New Project Wizard
  - Diretório->...\Lab\_1
  - Nome do Projeto->Lab\_1
  - *Top Level Name*->Lab\_1



# FPGA adotada

- Família: Cyclone II
- EP2C20F484C7



# Criação do Diagrama Esquemático do Projeto




- New->Block Diagram/Schematic File
- File->Salve as: Lab\_1.bdf



# Circuito

- Clicar 2x na área do projeto
- Em Symbol->Name digitar: 7449
- Clicar em alguma posição da área do projeto
- Repetir os passos anteriores para inserir os pinos de Entrada e Saída do projeto (*input e output*)

# Tela Atualizada do Projeto

   




# Inserção de portas NOT













- Considerando-se que as saídas do decodificador utilizado são ativas em nível alto e o *display* de 7 segmentos a ser utilizado é de anodo comum, portas NOT deverão ser inseridas nas saídas.








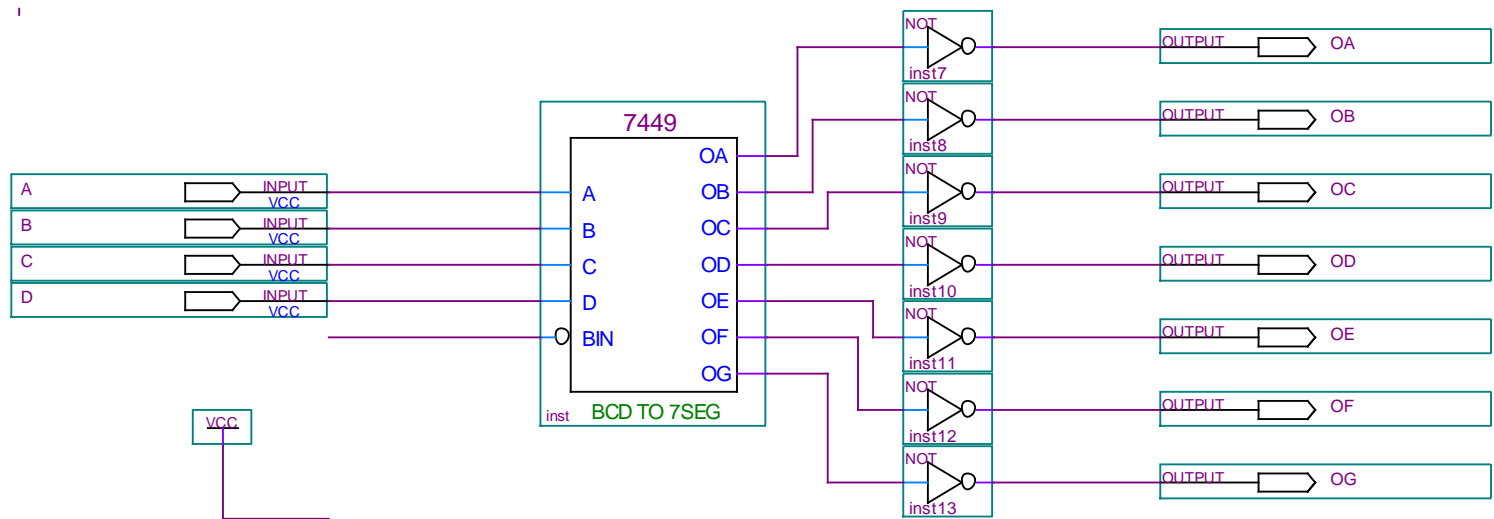
# Circuito atualizado com as devidas ligações e nomes dos pinos




# Circuitos da Placa DE1 - Entradas

           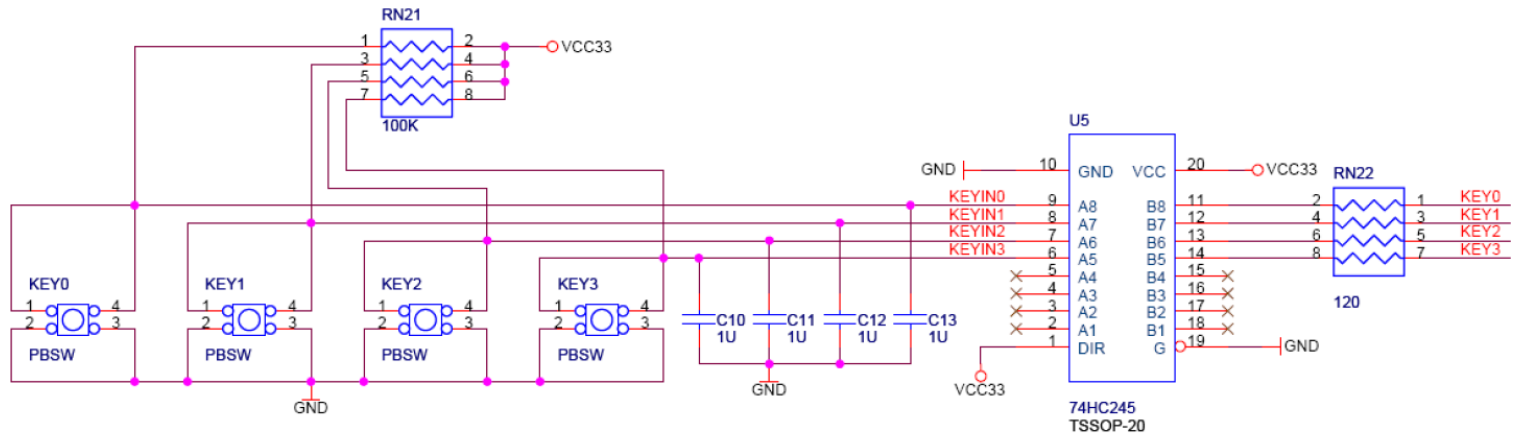

# Circuitos da Placa DE1 - Saída

 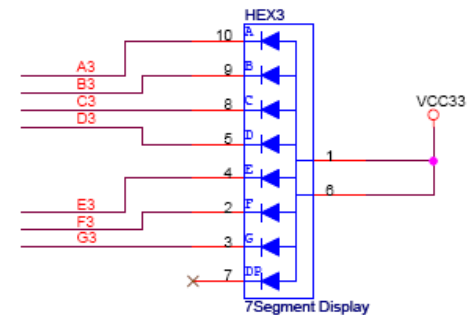   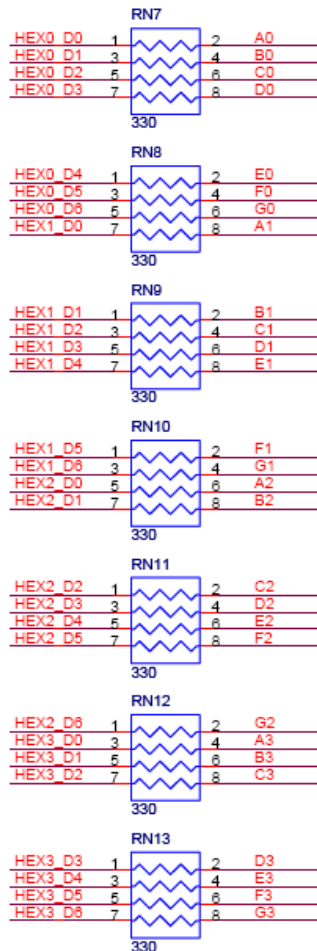

# Atribuição dos Nomes aos Pinos de E/S

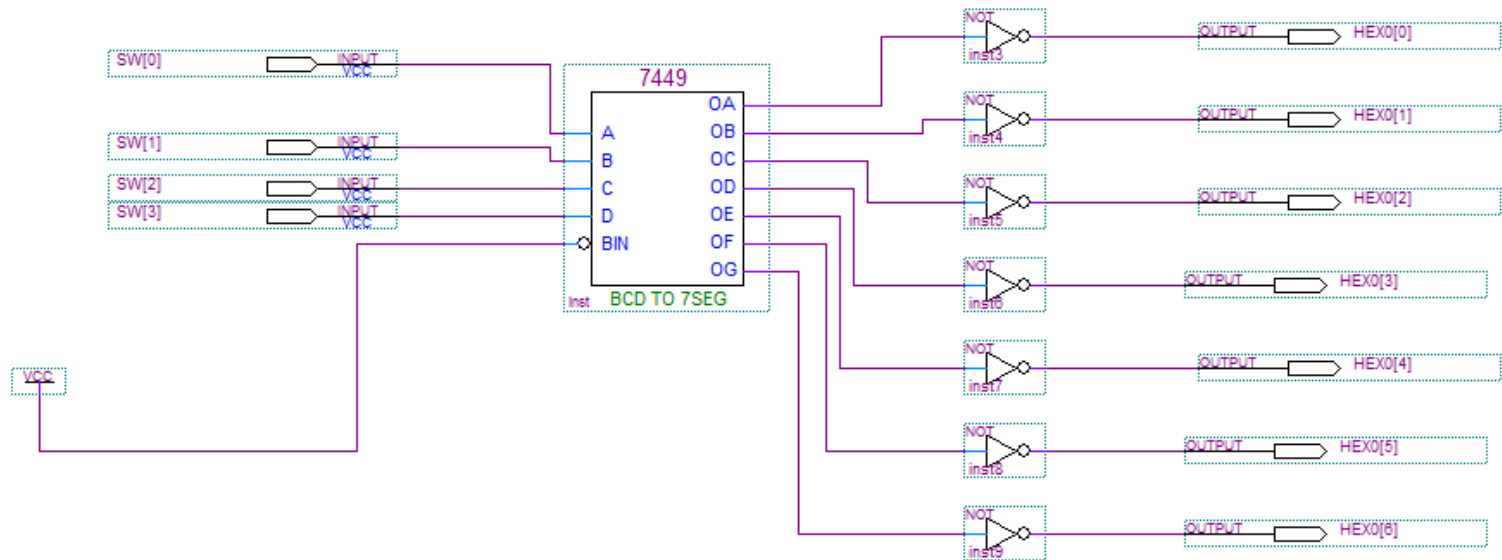



# Importação dos Pinos

- Assignments->Import Assignments
  - Obs.: importar o arquivo: DE1\_Default.qsf
- Para não sobrecarregar o dispositivo:
  - Assignments->Device->Device and Pin Options->Unused Pins->As inputs, tri-stated

















# Compilando o Projeto

- Processing->Start Compilation

# Verificação dos Pinos

## ■ Assignments->Pins.

	Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	I/O Standard	Reserved
1	 HEX0[6]	Output	PIN_E2	2	B2_N1	3.3-V LVTTL	
2	 HEX0[5]	Output	PIN_F1	2	B2_N1	3.3-V LVTTL	
3	 HEX0[4]	Output	PIN_F2	2	B2_N1	3.3-V LVTTL	
4	 HEX0[3]	Output	PIN_H1	2	B2_N1	3.3-V LVTTL	
5	 HEX0[2]	Output	PIN_H2	2	B2_N1	3.3-V LVTTL	
6	 HEX0[1]	Output	PIN_J1	2	B2_N1	3.3-V LVTTL	
7	 HEX0[0]	Output	PIN_J2	2	B2_N1	3.3-V LVTTL	
8	 SW[3]	Input	PIN_V12	7	B7_N1	3.3-V LVTTL	
9	 SW[2]	Input	PIN_M22	6	B6_N0	3.3-V LVTTL	
10	 SW[1]	Input	PIN_L21	5	B5_N1	3.3-V LVTTL	
11	 SW[0]	Input	PIN_L22	5	B5_N1	3.3-V LVTTL	
12	 GPIO_0[0]	Unknown	PIN_A13	4	B4_N1	3.3-V LVTTL	
13	 GPIO_0[1]	Unknown	PIN_B13	4	B4_N1	3.3-V LVTTL	
14	 GPIO_0[2]	Unknown	PIN_A14	4	B4_N1	3.3-V LVTTL	

# Simulando o Projeto

- New->Verification/...->Vector Waveform File
- Salvar: Lab\_1.vwf
- Com o botão direito do *mouse*, clicar na coluna da esquerda e selecionar *Insert->Insert Node or Bus->Node Finder (Pins: all)->List->"clicar em >>"*
- Editar as formas de onda de entrada, salvar e pressionar ctr+i. Em *Processing->Simulator Tool* (Simulation mode: Functional), gerar *Netlist, Start, Report*.





# Configurando a Placa DE1

- Em Tools->Programmer selecionar Lab\_1.sof e setar a opção Program/Configure. Em seguida, clicar em Start.



# Exercício

- Construa um contador assíncrono de 31 a 0 e utilize uma das teclas *KEY<sub>n</sub>* da placa DE1 para gerar o *clock* do circuito de forma manual. Utilize Também os LEDs da placa para visualização da contagem.
- Explicar o funcionamento do CI Schmitt Trigger.